[Grenoble INP - Esisar]

PX222 - AUTO ELEC

Carnet de Bord

Contrôle de courant dans un circuit inductif

Antton Chevrier Lucas Fernandez Francis Ferguson

Période : Mars à juin 2026

Dernière mise à jour : 18 mars 2026

Table des matières

1 Mercredi 18 mars 2026 **3**
1.1 Modélisation des éléments du montage 3
1.1.1 Bobine 3
1.1.2 Amplificateur 4
1.1.3 Calcul de la boucle ouverte 4
1.2 Pour la prochaine séance 4

Introduction

L'objectif de ce projet est de réaliser un asservissement de courant dans un circuit inductif, au travers de la bobine étudiée en PX221. Nous utilserons un microcontrôleur STM-32 pour réaliser l'asservissement numérique.

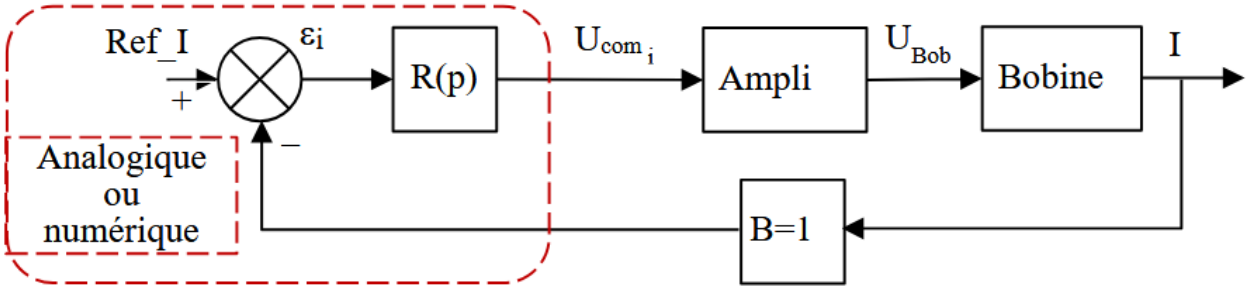

FIGURE 1 – Schéma bloc du montage à réaliser

Séance 1

Mercredi 18 mars 2026

1.1 Modélisation des éléments du montage

Pour commencer, nous avons modélisé les différents éléments du montage à l'aide de leurs fonctions de transfert respectives.

1.1.1 Bobine

Pour trouver la fonction de transfert de la bobine, nous pouvons la modéliser comme un circuit RL, couplé à une résistance de puissance de 12 Ω en série afin de pouvoir par la suite diviser la constante de temps par 2. D'après le PX221 du premier semestre, nous savons également que la résistance de la bobine est de 14 Ω et que son inductance est de 1,2 H.

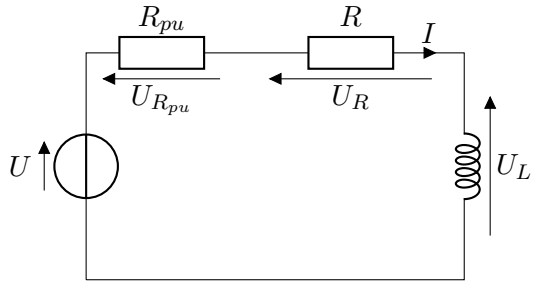

On a alors $U = RI + R_{pu}I + ZI$ avec $Z = jL\omega$. On obtient donc $U = I(R + R_{pu} + jL\omega)$.
Sachant que la bobine prend en entrée la tension U est en sortie le courant I, on obtient la fonction de tranfert :

$$\begin{aligned} H_B(p) = \frac{I}{U} &= \frac{1}{R + R_{pu} + Lp} \\ &= \frac{\frac{1}{R+R_{pu}}}{1 + \frac{R+R_{pu}}{L}p} \\ H_B(p) = \frac{H_0}{1+\tau p} &\quad \text{avec } H_0 = \frac{1}{R+R_{pu}} \text{ et } \tau = \frac{L}{R+R_{pu}} \end{aligned}$$

1.1.2 Amplificateur

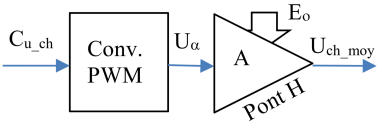

FIGURE 1.1 – Schéma bloc fonctionnel de l'amplificateur

On sait grâce au sujet que la sortie de l'amplificateur est donnée par :

$$U_{ch_{moy}} = (2C_{u_ch} - 1)E_0$$

Dans notre cas, on a $C_{u_ch} = U_{com}$ et $C_{h_{moy}} = U_{bob}$
Ainsi on peut écrire la fonction de transfert de l'amplificateur :

$$H_A(p) = \frac{U_{bob}}{U_{com}} = \frac{(2U_{com} - 1)E_0}{U_{com}} = E_0(2 - \frac{1}{U_{com}})$$

1.1.3 Calcul de la boucle ouverte

Afin de pouvoir calculer le correcteur à mettre en place, nous allons calculer la fonction de transfert du système complet en boucle ouverte.

$$\begin{aligned} H_{BO}(p) &= R(p) \cdot K_A \cdot H_B(p) \cdot B \qquad \text{avec } K_A \text{ le gain de l'amplificateur} \\ &= k(2E_0) \cdot \frac{\frac{1}{R+R_{pu}}}{1+\tau p} \\ &= \frac{\frac{2kE_0}{R+R_{pu}}}{1+\tau p} \end{aligned}$$

1.2 Pour la prochaine séance

Nous devrons avoir terminé les calculs des fonctions de transfert en boucle ouvertes et fermée, ainsi que le calcul du correcteur proportionnel.